

# Sistema de controle de mesa de som - Sistemas digitais e microcontrolados

Giovanna Bughi<sup>1</sup>, Gustavo Ratier Cardoso<sup>2</sup>, João Vitor Medeiros<sup>3</sup>, and Luís Spengler<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul

## Conteúdo

<b>1</b>	<b>Problema proposto</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Solução do problema proposto</b>	<b>2</b>
2.1	Identificação das variáveis de entrada e saída . . . . .	2
2.2	Identificação dos estados das variáveis de entrada e saída . . . . .	3
2.3	Montagem da tabela verdade . . . . .	3
2.4	Obtenção da expressão de saída . . . . .	3
2.5	Mapa de Karnaugh . . . . .	4
2.6	Simplificação da expressão através do mapa de Karnaugh . . . . .	4
2.7	Circuito lógico . . . . .	5
2.8	Componentes utilizados no circuito . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Conclusão</b>	<b>6</b>

## 1 Problema proposto

Para a mesa de som são conectados três microfones em uma única caixa de som amplificada, que são: ChP, ChD e ChC. A sigla “Ch” vem da palavra derivada do inglês, Channel (Canal), já as letras que a acompanham são do Presidente, Diretor e Coordenador, respectivamente. Foi identificado o nível de prioridade entre os microfones conforme sua transmissão e elaborado o circuito lógico combinacional que permitirá ligar os microfones segundo sua ordem de prioridade conforme a relação abaixo:


Prioridade 1: Presidente;

Prioridade 2: Diretor;

Prioridade 3: Coordenador.

Seu acionamento é simples, cada microfone é acionado pelo usuário através de um interruptor (liga-desliga) que nesse caso, serão também as entradas. Os microfones quando acionados comutam em sua saída 0 ou 1, informando ao circuito lógico que, por sua vez, aciona uma das saídas (SP, SD, SC) na caixa amplificada. Então, quando o Presidente ligar seu microfone, terá

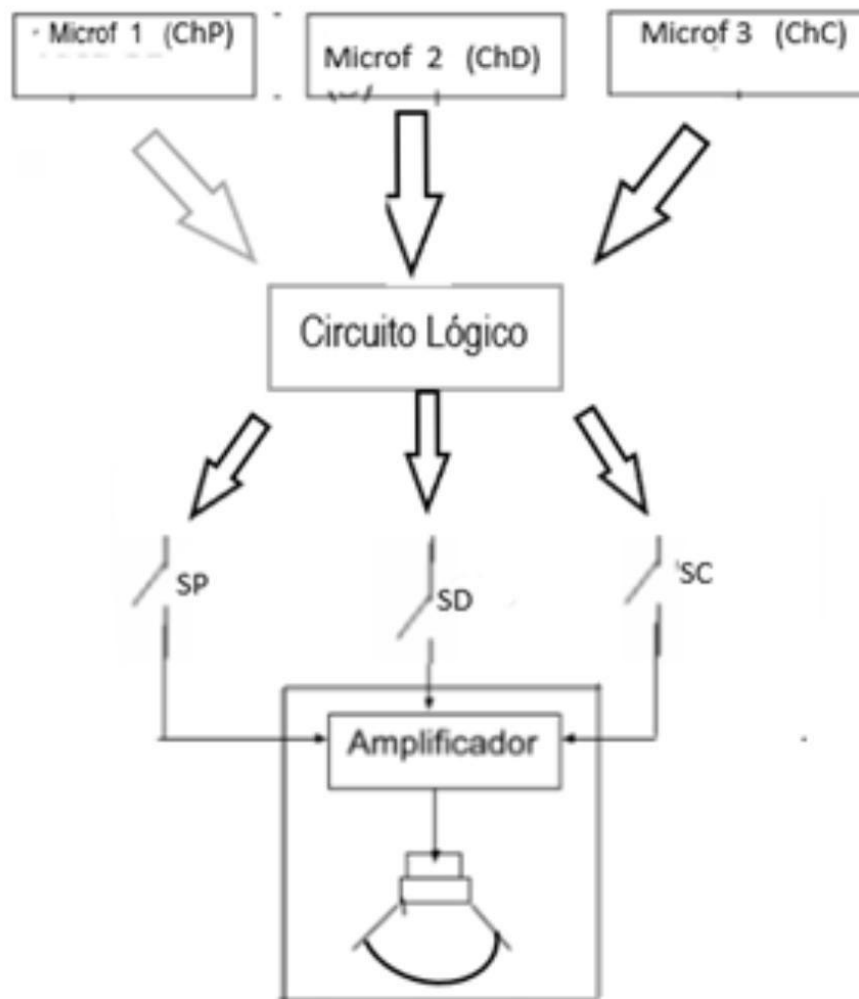prioridade sobre os demais. Quando o Diretor ligar seu microfone, só terá prioridade sobre o Coordenador. E por fim, o Coordenador só falará quando os demais microfones não estiverem ligados.



## 2 Solução do problema proposto

### 2.1 Identificação das variáveis de entrada e saída

Identificado o problema proposto, foram denominadas as entradas e saídas que serão utilizadas para a ativação dos microfones no circuito lógico. A sigla “Ch” é originada do inglês Channel, em que canal é a sua tradução; a entrada será referente ao canal de seus utilizadores conforme sua prioridade; a letra S nas expressões lógicas é representada por saída e será utilizada para denominar a saída do utilizador. Então ChP; ChD; ChC; SP; SD e SC serão os canais de entrada

e expressão de saída do Presidente, Diretor e Coordenador respectivamente, de acordo com suas siglas e letras.

## 2.2 Identificação dos estados das variáveis de entrada e saída

Nas entradas ChP, ChD e ChC terão nível lógico alto (1), somente quando os usuários tiverem seus microfones ligados; se todos tiverem seus microfones ligados: ChP = 1, ChD = 1 e ChC = 1; em estado inicial todas as iniciais serão iguais a zero (0), então: ChP = 0, ChD = 0, ChC = 0. Conforme a conversa prossegue e os usuários ativam o microfone, são alteradas as variáveis de saída para estado lógico alto (1).

## 2.3 Montagem da tabela verdade

Reunidas as variáveis de entrada e saída, uma tabela verdade foi feita a fim de determinar os estados de atuação em cada uma das entradas e saídas, obedecendo a ordem de prioridade em cada falante de acordo com os valores da tabela abaixo:

<i>INPUT</i>			<i>OUTPUT</i>		
<i>ChP</i>	<i>ChD</i>	<i>ChC</i>	<i>SP</i>	<i>SD</i>	<i>SC</i>
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

## 2.4 Obtenção da expressão de saída

A partir da tabela verdade, foram equacionadas as expressões de saída referente ao seu proprietário.

1. SP (Saída do Presidente) em Função de ChP (Canal do Presidente);

$$SP = ChP \cdot ChC' + ChP \cdot ChC$$

$$SP = ChP \cdot (ChC' + ChC)$$

$$SP = ChP$$

2. SD (Saída do Diretor) em Função de ChD (Canal do Diretor);

$$SD = ChP' \cdot ChD$$

3. SC (Saída do Coordenador) em Função de ChC (Canal do Coordenador).

$$SC = (ChP' \cdot ChD') \cdot ChC$$

## 2.5 Mapa de Karnaugh

Mapa de Karnaugh para a saída do presidente (SP)

		<i>ChPChD</i>			
		00	01	11	10
<i>ChC</i>	0	0	0	1	1
	1	0	0	1	1

Mapa de Karnaugh para a saída do diretor (SD)

		<i>ChPChD</i>			
		00	01	11	10
<i>ChC</i>	0	0	1	0	0
	1	0	1	0	0

Mapa de Karnaugh para a saída do coordenador (SC)


		<i>ChPChD</i>			
		00	01	11	10
<i>ChC</i>	0	0	0	0	0
	1	1	0	0	0

## 2.6 Simplificação da expressão através do mapa de Karnaugh

Analisando o mapa de Karnaugh é possível identificar que, apenas a expressão referente ao Presidente (SP em função de ChP) será simplificada por ser a única com alguma propriedade de simplificação.

		<i>ChPChD</i>			
		00	01	11	10
<i>ChC</i>	0	0	0	1	1
	1	0	0	1	1

## 2.7 Circuito lógico

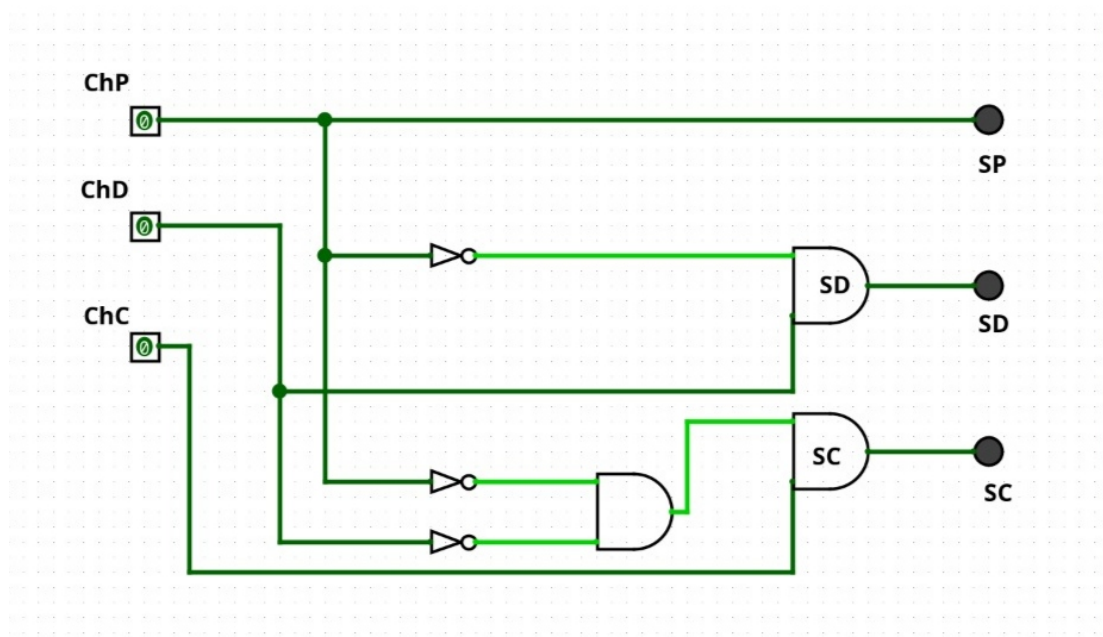

## 2.8 Componentes utilizados no circuito

1. Board de instrumentação e controle possuindo suporte para as protoboards;
2. CI (AND) SN7408N e CI (NOT) SN7404N;
3. Jumper de ligação (macho-macho) e Jumper de ligação (macho-fêmea);
4. Fios de conexão para alimentação do circuito ligados no GND de cada CI;
5. Fios de conexão para alimentação do circuito ligados no VCC de cada CI.
6. Chaves de acionamento para cada lógica no circuito.

### 3 Conclusão

Com o circuito montado, programado e funcionando conforme os parâmetros apresentados, ao acionar as chaves, cada uma delas são executadas conforme o grau de prioridade no alto falante determinado pelos Cis. O Presidente ao solicitar a transmissão no alto falante o somente seu canal será reproduzido e impossibilitando os demais serem de serem reproduzidos; ao Diretor solicitar reprodução do seu microfone no alto falante, somente ele fará. A menos que o Presidente reproduza seu microfone uma outra vez; e o Coordenador só falará quando os microfones do Presidente e do Diretor não forem reproduzidos, respectivamente. Através dessas relações, se vê na prática a aplicação da ordem de prioridade conforme demonstrada no tópico “Problema Proposto”. O circuito e seu funcionamento são um sucesso e atuam conforme o solicitado.